

Adder :

A	B	Cin	Cout	Sum	ExCout	ExSum
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

Decoder :

En	A0	A1	00	01	02	03	Expected Output
0	0	0	0	0	0	0	All false
0	1	0	0	0	0	0	All false
0	0	1	0	0	0	0	All false
0	1	1	0	0	0	0	All false
1	0	0	1	0	0	0	00 Only
1	1	0	0	1	0	0	01 Only
1	0	1	0	0	1	0	02 Only
1	1	1	0	0	0	1	03 Only

Multiplexer:

A0	A1	in0	in1	in2	in3	EX_OUT	Out
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0





